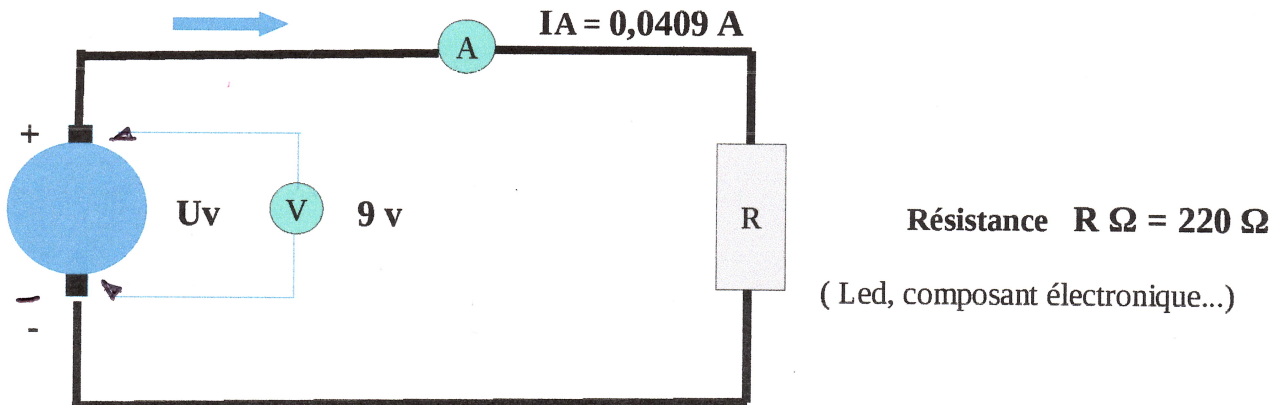


II- LOI d' OHM :

Tension, Intensité et Résistance sont trois grandeurs électriques qui sont liées par la Loi d' Ohm.

2-1 Première expérience :



Alimentation (batterie, pile)


La tension aux bornes du circuit est de **9 v**

La résistance a pour valeur **220 Ω**

L'intensité mesurée est de **0,0409 A**

Ces 3 grandeurs physiques sont reliées par la formule $\Rightarrow U_V = R_{\Omega} \times I_A$

2-2 Deuxième expérience :

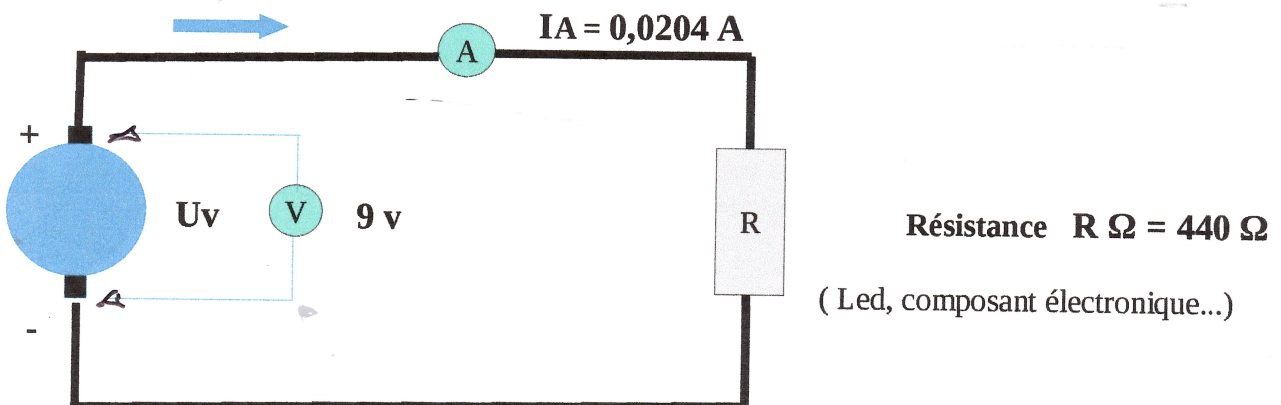

Alimentation (batterie, pile)